

DOKUMENTACJA

Autor: Konrad Krupski

Numer indeksu: 310729

Kontakt:

Email: 01158726@pw.edu.pl

MS Teams: Konrad Krupski (STUD)

Data: 13.10.2021

Platforma sprzętowa

Projekt został wykonany na systemie Linux Ubuntu 20.04.3 64-bit.

Sposób uruchamiania

W celu samodzielnej konfiguracji potrzebne będą programy **yosys** oraz edytor tekstu.

Należy uruchomić terminal w katalogu, gdzie znajduje się plik opisu modelu exe_unit.sv.
Następnie wpisujemy polecenia:

```
yosys
```

```
read_verilog -sv exe_unit.sv
```

```
synth
```

```
opt_clean
```

```
write_verilog -noattr exe_unit_rtl.sv
```

```
exit
```

Contents

Lista wejść i wyjść	3
Wejścia	3
Wyjścia	3
Sygnały pomocnicze	3
Sygnały wewnętrzne.....	3
Schemat blokowy	6
Lista realizowanych funkcji bezpośrednio w module exe_unit.....	6
Moduły instancjonowane.....	7
count_zeros	7
gray_coder2.....	8
one_hot	9
crc_coder	10
Crc3_eval	12
Sm_to_u2	14
Adder	15
Specyfikacje sygnałów określających flagi	15
Lista plików	18

Lista wejść i wyjść

Wartości zmiennych zostały w dokumentacji zostały podawana dla długości 4 bitów. Niemniej jednak w układzie został zastosowany parametr do ustalenia dokładnej długości, więc zależnie od potrzeb może ona się różnić.

Wejścia

i_argA – wejście układu przechowujące liczbę zapisaną w systemie U2. Zakres wartości to $[-7,7]$ w systemie dziesiętnym.

i_argB - wejście układu przechowujące liczbę zapisaną w systemie U2. Zakres wartości to $[-7,7]$ w systemie dziesiętnym.

i_oper – czterobitowy sygnał sterujący układem zapisany w systemie binarnym. Zakres wartości to $[0, 15]$.

Wyjścia

o_result – wyjście układu przechowujące wynik operacji. Wartość wyniku jest określana na 4 bitach i jej zakres wynosi $[-7,7]$. Zapisana jest w kodzie U2.

o_OF – wyjście układu przyjmujące wartość 0 lub 1 w systemie binarnym. Wartość 1 oznacza, że o_result przyjmuje wartości samych jedynek '1. Wartość 0 oznacza, że o_result nie składa się z samych jedynek.

o_BF - wyjście układu przyjmujące wartość 0 lub 1 w systemie binarnym. Wartość 1 oznacza, że wyjście o_result posiada jedną wartość 1. Wartość 0 oznacza, że wyjście o_result może mieć więcej bądź wcale wartości 1.

o_VF – wyjście układu przyjmuje wartość 0 lub 1 w systemie binarnym. Wartość 1 oznacza, że nastąpiło przepełnienie a wartość 0, że przepełnienie nie nastąpiło.

o_PF – wyjście układu przyjmuje wartość 1 lub 0 w systemie binarnym. Wartość 1 oznacza parzystą ilość jedynek na wyjściu a wartość 0 oznacza nie parzystą ilość jedynek.

Sygnały pomocnicze

counter

Opis

zmienna typu int wykorzystywana do zliczania wartości przy sygnalizacji flag.

Typ: int

Ilość bitów: 32

Sygnały wewnętrzne

Nkb_code

Opis

Przechowuje wartość obliczoną przez moduł one_hot.sv

Typ: logic signed

Ilość bitów: 4

Zakres: [-7, 7]

Gray_code

Opis

Przechowuje wartość obliczoną przez moduł one_hot.sv

Typ: logic signed

Ilość bitów: 4

Zakres: [-7, 7]

Number_of_zeros

Opis

Przechowuje wartość obliczoną przez moduł cout_zeros.sv

Typ: logic signed

Ilość bitów: 4

Zakres: [-7, 7]

Crc_code

Opis

Przechowuje wartość obliczoną przez moduł crc_coder.sv

Typ: logic signed

Ilość bitów: 4

Zakres: [-7, 7]

Crc_3

Opis

Przechowuje wartość obliczoną przez moduł crc_coder.sv

Typ: logic signed

Ilość bitów: 4

Zakres: [-7, 7]

u2_code

Opis

Przechowuje wartość obliczoną przez moduł sm_to_u2.sv

Typ: logic signed

Ilość bitów: 4

Zakres: [-7, 7]

sum

Opis

Przechowuje wartość obliczoną przez moduł adder.sv

Typ: logic signed

Ilość bitów: 4

Zakres: [-7, 7]

overflow

Opis

Przechowuje informacje o przepełnieniu wynikającą z operacji dodawania. Wartość jest przypisywana na podstawie operacji wykonanych przez moduł adder

Typ: logic unsigned

Ilość bitów: 4

Zakres: [0,1]

Overflow_2

Opis


Przechowuje informacje o przepełnieniu wynikającą z zliczania zer. Wartość jest przypisywana na podstawie operacji wykonanych przez moduł count_zeros

Typ: logic unsigned

Ilość bitów: 4

Zakres: [0,1]

Schemat blokowy

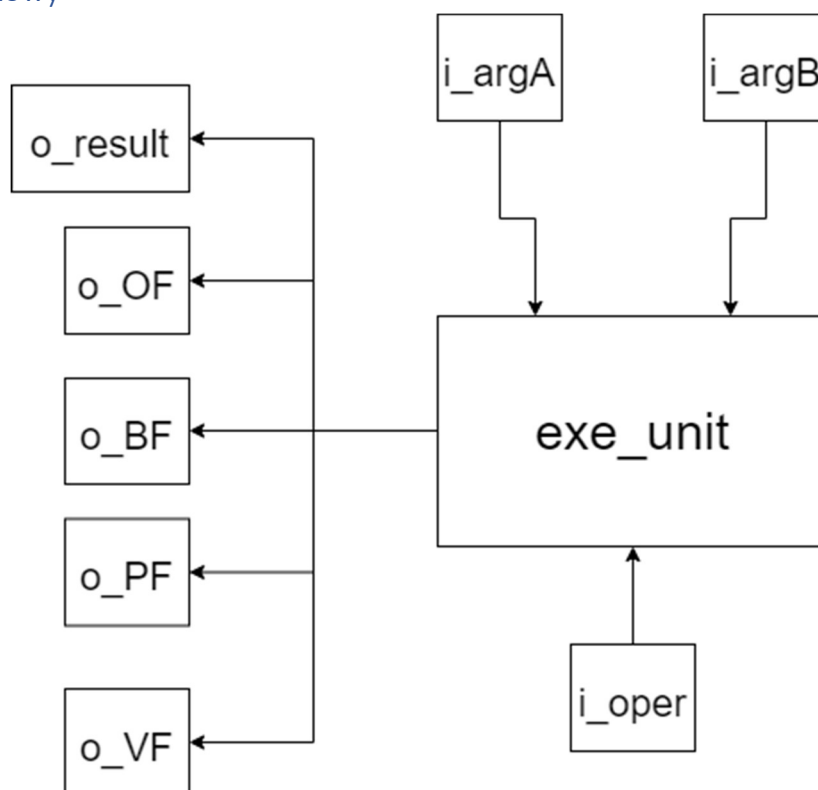

Rysunek 1 Schemat blokowy

Lista realizowanych funkcji bezpośrednio w module exe_unit

Funkcja XOR

Funkcja realizuje operację NOR na dwóch liczbach, w kodzie U2, podanych jako argumenty tej funkcji. Liczba pierwsza: **i_a** oraz liczba druga: **i_b**. Wynik jest zwracany w postaci liczby 4-bitowej zapisanej w kodzie U2.

W celu wywołania funkcji na wejście **i_oper** należy podać kod 0001 zapisany w postaci binarnej.

Funkcja NAND

Funkcja realizuje operację NAND na dwóch liczbach, w kodzie U2, podanych jako argumenty tej funkcji. Liczba pierwsza: **i_a** oraz liczba druga: **i_b**. Wynik jest zwracany w postaci liczby 4-bitowej zapisanej w kodzie U2.

W celu wywołania funkcji na wejście **i_oper** należy podać kod 0010 zapisany w postaci binarnej.

Funkcja arytmetycznego przesunięcia bitowego w prawo

Funkcja realizuje operację przesunięcia arytmetycznego w prawo liczby **i_argA** o liczbę **i_argB**.

W celu wywołania funkcji na wejście **i_oper** należy podać kod 0100 zapisany w postaci binarnej.

Funkcja logicznego przesunięcia bitowego w lewo

Funkcja realizuje operację przesunięcia logicznego w lewo liczby `i_argA` o liczbę `i_argB`.

W celu wywołania funkcji na wejście **`i_oper`** należy podać kod 0010 zapisany w postaci binarnej.

Moduły instancjonowane

`count_zeros`

Kod do podania na wejście: 0110

Moduł realizuje operację zliczania zer w jego argumentach wejściowych zapisanych w postaci binarnej 4-bitowej.

Wejścia

- `i_a`
 - typ: logic signed
 - ilość bitów: 4
 - zakres: [-7, 7]
- `i_b`
 - typ: logic signed
 - ilość bitów: 4
 - zakres: [-7, 7]

Wyjścia

- `o_zeros`
 - typ: logic signed
 - ilość bitów: 4
 - zakres: [-7, 7]
- `o_carry`
 - typ: logic unsigned
 - ilość bitów: 1
 - zakres: [0,1]

Parametry:

LEN – określa długość sygnału wejściowego

Na początku zostają wczytane zmienne podane na wejściach modułu: `i_a`, `i_b`. Zapisane są w postaci binarnej 4 bitowej. Następnie inicjowana jest zmienna pomocnicza **`i`** oraz **`zeros`**.

```

input logic signed [LEN-1:0] i_a, i_b;
output logic signed [LEN-1:0] o_zeros;

// Zmienna pomocnicza
integer i;
logic signed [LEN-1:0] zeros;

```

Rysunek 2 Zmienne modułu count_zeros

Zmienna `i` wykorzystywana jest przy iteracji pętli, natomiast zmienna **zeros** jest licznikiem.

W kolejnym kroku wartość zmiennej **zeros** ustawiana jest na 0 oraz rozpoczyna się pętla, która iteruje po każdym znaku w wejściach `i_a` oraz `i_b`. Za pomocą instrukcji warunkowej znajduwane są zera oraz ich ilość zapisywana jest w **zeros**.

```

zeros = '0;
for(i=0; i<LEN; i=i+1)begin

    if(i_a[i]==0)begin
        zeros = zeros + 4'b0001;
    end

    if(i_b[i]==0)begin
        zeros = zeros + 4'b0001;
    end
end

```

Rysunek 3 Pętla zliczająca modułu count_zeros

Ostatecznie ilość zer jest zwracana na wyjście **o_zeros**.

```

{o_carry, o_zeros} = zeros;

```

Rysunek 4 Wyjście modułu count_zeros

Dodatkowo zwracana jest informacja o przepełnieniu, jeżeli liczba zer nie może pomieścić się w liczbie bitów wyjścia.

gray_coder2

Kod do podania na wejście: 0101

Moduł realizuje operacje zamiany kodu binarnego na kod Graya. Posiada wejście `i_data` oraz wyjście `o_gray`.

Wejścia

- `i_data`
 - liczba_bitów: 4
 - zakres: [-7, 7]

Wyjścia

- `o_gray`
 - liczba_bitów: 4

- zakres: [-7, 7]

Parametry:

LEN – określa długość sygnału wejściowego

Operacja zamiany realizowana jest na podstawie algorytmu, gdzie liczba przesuwana jest bitowo w lewo o 1 a następnie wykonywana jest operacja XOR z wektorem przesuniętym.

```
o_gray = i_data ^ (i_data >> 1);
```

Rysunek 5 Operacja zamiany kodu graya na nkb

Ostatecznie wynik podawany jest na wyjście.

Jeżeli liczba podana na wejście jest ujemna to zwracana jest wartość '1 jako kod błędu.

one_hot

Kod do podania na wejście: 0111

Moduł realizuje dekodowanie kodu one hot.

Wejścia:

- i_onehot
 - liczba bitów: 4
 - zakres: [-7,7]

Wyjścia

- o_nkb
 - liczba bitów: 4
 - zakres: [-7, 7]

Sygnały pomocnicze

s_was_1

Opis

sygnał przyjmujący wartość logiczną 0 lub 1, użyty został do wykrycia 1 w kodzie one-hot.

Typ: logic unsigned

Ilość bitów: 1

Zakres: [0,1]

Parametry:

LEN – określa długość sygnału wejściowego

BITS – określa długość sygnału wyjściowego

Na początku moduł ustawia wartości o_nkb oraz s_was1 na '0 w celu uniknięcia błędu oraz możliwości realizacji układu kombinacyjnego.

```
{o_nkb, s_was1} = '0;
```

Rysunek 6 Przypisanie wartości zerowych do zmiennych wejściowych

Następnie zaczyna się pętla, gdzie analizowany jest kod onehot. Za pomocą instrukcji warunkowej sprawdzane jest miejsce, gdzie znajduje się jedynka i potem jest ono zapisywane na wyjście.

```
for (int i=0; i < LEN; i++)
begin : LOOP
    if (i_onehot[i] == 1'b1)
        // jesli wczesniej byla jedynka
        // znaczy ze bledne dane wejsciowe
        if (s_was1) o_nkb = '1;
        else
            begin
                s_was1 = '1;
                o_nkb = i;
            end
    end
end : LOOP
```

Rysunek 7 Analiza kodu one-hot

W przypadku nieznaalezienia jedynki lub znalezienia więcej niż jedna kod błędu w postaci '1 przypisywany jest do wyjścia.

```
if (!s_was1) o_nkb = '1;
```

Rysunek 8 Sprawdzenie warunku kodu one-hot

crc_coder

Kod do podania na wejście: 1000

Moduł realizuje kodowanie wejścia do kodu crc 4 bitowego.

Wejścia:

- i_data
 - typ: logic signed
 - liczba bitów: 4
 - zakres: [-7,7]
- i_poly
 - typ: logic unsigned
 - liczba bitów: 5
 - przyjmuje wartość stałą: 10011

Wyjścia

- o_crc

- typ: logic unsigned
- liczba bitów: 8
- zakres: [-7, 7]

Sygnały pomocnicze

poly_tmp

Opis

Wielomian wykorzystywany do kodowania wejścia modułu

Typ: logic signed

Ilość bitów: 8

Zakres: przyjmuje wartość wejścia i_poly z dopisanymi czterema zerami.

crc_tmp

Opis

Zmienna tymczasowa służąca do przechowania wartości i_data powiększonej o 4 zera z prawej strony

Typ: logic unsigned

Ilość bitów: 8

Zakres: przyjmuje wartość wejścia i_data z dopisanymi czterema zerami.

Parametry:

WCODE – określa długość sygnału wejściowego

WPOLY – określa długość wielomianu

Na początku ustawiane są wartości zmiennych na 0' w celu uniknięcia błędów.

```
{o_crc, crc_tmp, poly_tmp} = '0;
```

Rysunek 9 Przypisanie wartości zerowych w module crc 4 bitowym

Następnie wartości zapisywane są do zmiennych tymczasowych

```
crc_tmp    = {i_data, 4'b0000};
poly_tmp   = {i_poly, {(WCODE-1){1'b0}}};
```

Rysunek 10 Utworzenie zmiennych pomocniczych

Następnie zaczyna się pętla for, która iteruje po zmiennej i_data w celu znalezienia jedynek, gdy ta wartość jest znaleziona to następuje wykonanie operacji XOR z zmienną poly_tmp.

```
if (i_data[i] == 1'b1)
    crc_tmp = crc_tmp ^ poly_tmp;
```

Rysunek 11 Instrukcja warunkowa sprawdzająca czy wartości bitu jest 1

Jeżeli jedynka nie zostanie odnaleziona to następuje [przesunięcie bitowe w prawo o 1.

```
poly_tmp = poly_tmp >> 1;
```

Rysunek 12 Wykonanie operacji przesunięcia bitowego

Ostatecznie kod crc-4 bitowy jest zapisywany do zmiennej wyjściowej.

```
o_crc = crc_tmp[WPOLY-2:0];
```

Rysunek 13 Zwrócenie wartości na wyjście modułu

Crc3_eval

Kod do podania na wejście: 1001

Moduł realizuje sprawdzenie kodu crc-3 bitowego.

Wejścia:

- i_data
 - typ: logic signed
 - liczba bitów: 4
 - zakres: [-7,7]
- i_crc
 - typ: logic unsigned
 - liczba bitów: 3
 - zakres: [0, 7]
- i_poly
 - typ: logic unsigned
 - liczba bitów: 4
 - przyjmuje wartość stałą: 1011

Wyjścia

- o_crc
 - typ: logic signed
 - liczba bitów: 3
 - zakres: [-3, 3]

Sygnały pomocnicze

poly_tmp

Opis

Wielomian wykorzystywany do kodowania wejścia modułu

Typ: logic signed

Ilość bitów: 7

Zakres: przyjmuje wartość wejścia i_poly z dopisanymi trzema zerami.

crc_tmp

Opis

Zmienna tymczasowa służąca do przechowania wartości i_data powiększonej o 4 zera z prawej strony

Typ: logic unsigned

Ilość bitów: 7

Zakres: przyjmuje wartość wejścia i_data z dopisanymi trzema zerami.

Parametry:

WCODE – określa długość sygnału wejściowego

WPOLY – określa długość wielomianu

Na początku ustawiane są wartości zmiennych na 0' w celu uniknięcia błędów.

```
{o_crc, crc_tmp, poly_tmp} = '0;
```

Rysunek 14 Przypisanie wartości zerowych od zmiennych

Następnie wartości zapisywane są do zmiennych tymczasowych

```
crc_tmp = {i_data, i_crc};  
poly_tmp = {i_poly, {(WCODE-1){1'b0}}};
```

Rysunek 15 Przypisanie wartości do zmiennych pomocniczych modułu crc-3

Następnie zaczyna się pętla for, która iteruje po zmiennej i_data w celu znalezienia jedynek, gdy ta wartość jest znaleziona to następuje wykonanie operacji XOR z zmienną poly_tmp.

```
if (i_data[i] == 1'b1)  
    crc_tmp = crc_tmp ^ poly_tmp;
```

Rysunek 16 Wykonanie operacji XOR na zmiennych

Jeżeli jedynka nie zostanie odnaleziona to następuje [przesunięcie bitowe w prawo o 1.

```
poly_tmp = poly_tmp >> 1;
```

Rysunek 17 Operacja przesunięcia bitowego

Ostatecznie kod crc-3 bitowy jest zapisywany do zmiennej wyjściowej.

```
o_crc = crc_tmp[WPOLY-2:0];
```

Rysunek 18 Przypisanie wartości obliczonej na wyjście modułu

Sm_to_u2

Kod do podania na wejście: 1011

Wejścia:

- i_a
 - typ: logic signed
 - liczba bitów: 4
 - zakres: [-7,7]

Wyjścia

- o_u2code
 - typ: logic signed
 - liczba bitów: 4
 - zakres [-7, 7]

Parametry

LEN – przechowuje informację o liczbie bitów sygnałów wejściowych.

Sygnały pomocnicze

tmp – sygnał przechowujący wartość i_a w celu wykonywania na niej operacji.

tmp

Opis

sygnał przechowujący wartość i_a w celu wykonywania na niej operacji

Typ: logic signed

Ilość bitów: 4

Zakres: [-7, 7]

Moduł jest odpowiedzialny z konwersje kodu znak_moduł na kod U2. Na początku sprawdzane jest czy liczba podana na wejście jest wartością dodatnią. Jeżeli jest to wartość dodatnia to sygnał zwracany jest na wyjście, ponieważ te wartości niezależnie od kodowania są takie same.

```
if (i_a[LEN-1] == 0) begin
    o_u2code = i_a;
```

Rysunek 19 Sprawdzenie czy najstarszy bit jest wartością 0

Jeżeli wartość podana na wejście jest ujemna to moduł przeprowadza zamianę. Wejście i_a jest negowane i zapisywane do zmienne tmp, następnie dodawana jest wartość 1 i wartość najstarszego bitu jest zmienna na 1. Wartość uzyskana jest zwracana na wyjście.

```
tmp = ~(i_a);
tmp = tmp + 1'b1;
tmp[LEN-1] = 1;
o_u2code = tmp;
```

Rysunek 20 Konwersja kodu znak moduł na u2

Adder

Kod do podania na wejście: 0000

Wejścia:

- i_a
 - typ: logic signed
 - liczba bitów: 4
 - zakres: [-7,7]
- i_b
 - typ: logic signed
 - liczba bitów: 4
 - zakres: [-7,7]

Wyjścia

- o_u2code
 - typ: logic signed
 - liczba bitów: 4
 - zakres [-7, 7]
- o_carry
 - typ: logic unsigned
 - liczba bitów: 4
 - zakres: [-7,7]

Parametry

LEN – przechowuje informację o liczbie bitów sygnałów wejściowych.

Moduł jest odpowiedzialny za realizację operacji dodawania na dwóch liczbach wejściowych i_a, i_b. Dodatkowo posiada on wyjście o_carry, które informuje o wystąpieniu przeniesienia. Informacja ta wykorzystana jest to określenia wartości flagi VF.

```
{o_carry, o_sum} = i_a + i_b;
```

Rysunek 21 Przypisanie wyników do wyjść modułu

Specyfikacje sygnałów określających flagi

Flaga OF

Flaga, która jest odpowiedzialna za informację dotyczącą czy wyjście o_result składa się z samych jedynek. Wartość flagi przyjmuje wartość 1, jeżeli na wyjściu pojawiła się wartość '1 lub 0 jeżeli pojawiła się inna wartość.

Przykład 1

Na wejście podajemy sygnały $i_argA = 1011$. Następnie wykonujemy operację sprawdzenia kodu onehot, czyli podajemy sygnał sterujący $i_oper = 0111$. Wykonywana jest odpowiednia operacja i zostaje zwrócona wartość '1, gdyż mamy więcej niż jedną jedynkę na wejściu. Dlatego flaga OF przyjmie wartość 1.

Przykład 2

Na wejście podajemy sygnały $i_argA = 0001$. Następnie wykonujemy operację onehot, czyli podajemy sygnał sterujący $i_oper = 0111$. Wykonywana jest odpowiednia funkcja i wynik $o_result = 0000$ nie składa się z samych jedynek, dlatego flaga OF przyjmie wartość 0.

Flaga BF

Flaga, która jest odpowiedzialna za informację czy w wartości wyjściowej znajduje się tylko jedna jedynka. Wartość flagi przyjmuje wartość 1, jeżeli warunek jest spełniony lub wartość 0 jeżeli w wartości wyjściowej jest więcej lub wcale wartości 1.

Przykład 1

Na wejście podajemy sygnały $i_argA = 0000$ oraz $i_argB = 0001$. Następnie wykonujemy operację dodawania, czyli podajemy sygnał sterujący $i_oper = 0000$. Suma tych liczb daje nam wynik $o_result = 0001$. W tym momencie jest wywoływana funkcja sprawdzająca warunek flagi OF. Sygnał wyjściowy zawiera tylko jedną jedynkę, dlatego flaga przyjmuje wartość 1 i podawana jest na wyjście układu.

Przykład 2

Na wejście podajemy sygnały $i_argA = 0010$ oraz $i_argB = 0001$. Następnie wykonujemy operację dodawania, czyli podajemy sygnał sterujący $i_oper = 0000$. Suma tych liczb daje nam wynik $o_result = 0011$. W tym momencie jest wywoływana funkcja sprawdzająca warunek flagi OF. Sygnał wyjściowy zawiera tylko więcej niż jedną jedynkę, dlatego flaga przyjmuje wartość 0 i podawana jest na wyjście układu.

Przykład 3

Na wejście podajemy sygnały $i_argA = 0000$ oraz $i_argB = 0000$. Następnie wykonujemy operację dodawania, czyli podajemy sygnał sterujący $i_oper = 0000$. Suma tych liczb daje nam wynik $o_result = 0000$. W tym momencie jest wywoływana funkcja sprawdzająca warunek flagi OF. Sygnał wyjściowy nie zawiera jedynek, dlatego flaga przyjmuje wartość 0 i podawana jest na wyjście układu.

Flaga PF

Flaga, która jest służy jako znacznik uzupełnienia do parzystej liczby jedynek. Ma ona sprawdzić czy w sygnale wyjściowym o_result znajduje się parzysta liczba jedynek, jeżeli tak to przyjmuje wartość 0, jeżeli nie to przyjmuje wartość 1. Wartość 0 jest również wartością domyślną.

Przykład 1

Na wejście podajemy sygnały $i_argA = 0010$ oraz $i_argB = 0011$. Następnie wykonujemy operację NOR, czyli podajemy sygnał sterujący $i_oper = 0001$. Jako wynik operacji uzyskujemy $o_result = 0100$. W takim przypadku flaga przyjmie wartość 1, ponieważ do parzystej liczby jedynek brakuje jednej.

Przykład 2

Na wejście podajemy sygnały $i_argA = 0010$ oraz $i_argB = 0011$. Następnie wykonujemy operację NOR, czyli podajemy sygnał sterujący $i_oper = 0001$. Jako wynik operacji uzyskujemy $o_result = 0110$. W takim przypadku flaga przyjmie wartość 0, ponieważ na wyjściu mamy parzystą liczbę jedynek.

Flaga VF

Flaga, która jest odpowiedzialna za informację czy liczba podana na wyjściu jest podawana z przepełnieniem. Flaga przyjmuje wartość 1, jeżeli nastąpiło przepełnienie lub 0 jeżeli przepełnienia nie było.

Przykład 1

Na wejście podajemy sygnały $i_argA = 0000$ oraz $i_argB = 0000$. Następnie wykonujemy operację zliczania zer, czyli podajemy sygnał sterujący $i_oper = 0110$. Jako wynik operacji uzyskujemy $o_result = 1000$. W takim przypadku nastąpiło przepełnienie więc flaga przyjmie wartość 1.

Przykład 2

Na wejście podajemy sygnały $i_argA = 0001$ oraz $i_argB = 0011$. Następnie wykonujemy operację zliczania zer, czyli podajemy sygnał sterujący $i_oper = 0110$. Jako wynik operacji uzyskujemy $o_result = 0101$. W takim przypadku nie nastąpiło przepełnienie więc flaga przyjmie wartość 0.

Lista plików

/MODEL/exe_unit.sv

W pliku znajdują się funkcje, które są realizowane przez model exe_unit. exe_unit.sv jest plikiem opisu modelu, służy do użycia w programie yosys w celu dokonania syntezy.

Instancjonowane moduły:

- Crc_coder
- Count_zeros
- Crc3_eval
- Gray_coder
- One_hot
- Adder
- Exe_unit

/MODEL/crc_coder.sv

Plik zawierający moduł służący do kodowania CRC 4 bitowego.

/MODEL/count_zeros.sc

Plik zawierający moduł służący do zliczania ilości zer w jego wejściach.

/MODEL/crc3_eval.sv

Plik zawierający moduł służący do dekodowania kodu CRC 3 bitowego.

/MODEL/gray_coder.sv

Plik zawierający moduł służący do zamiany liczby zapisane w kodzie U2 na liczbę zapisaną w kodzie Graya.

/MODEL/one_hot.sv

Plik zawierający model służący do dekodowania kodu one_hot na kod NKB.

/MODEL/adder.sv

Plik zawierający model służący do wykonywania operacji dodawania.

/RTL/exe_unit_rlt.sv

Plik zawierający model exe_unit po syntezie logicznej. Zawiera on dokładne opisy każdego bloku logicznego.

/RTL/crc_coder_rlt.sv

Plik zawierający model crc_coder po syntezie logicznej. Zawiera on dokładne opisy każdego bloku logicznego.

/RTL/crc3_eval_rlt.sv

Plik zawierający model `crc3_eval` po syntezie logicznej. Zawiera on dokładne opisy każdego bloku logicznego.

`/RTL/ gray_coder _rft.sv`

Plik zawierający model `gray_coder` po syntezie logicznej. Zawiera on dokładne opisy każdego bloku logicznego.

`/RTL/ one_hot _rft.sv`

Plik zawierający model `one_hot` po syntezie logicznej. Zawiera on dokładne opisy każdego bloku logicznego.

`/RTL/ adder.sv`

Plik zawierający model `adder` po syntezie logicznej. Zawiera on dokładne opisy każdego bloku logicznego.